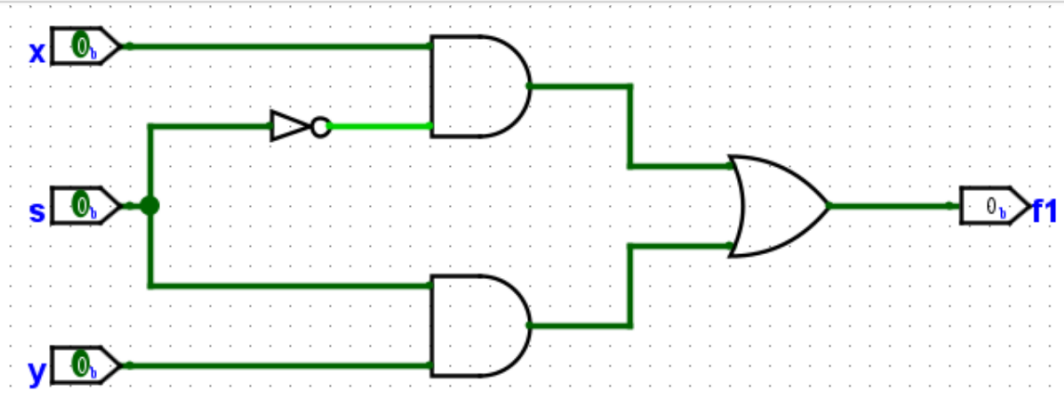


Part 1:
1.

$$f = xs' + ys$$




2. truth table:

x	s	y	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Part 2:

$$f_2 = (a + b)' + cb'$$

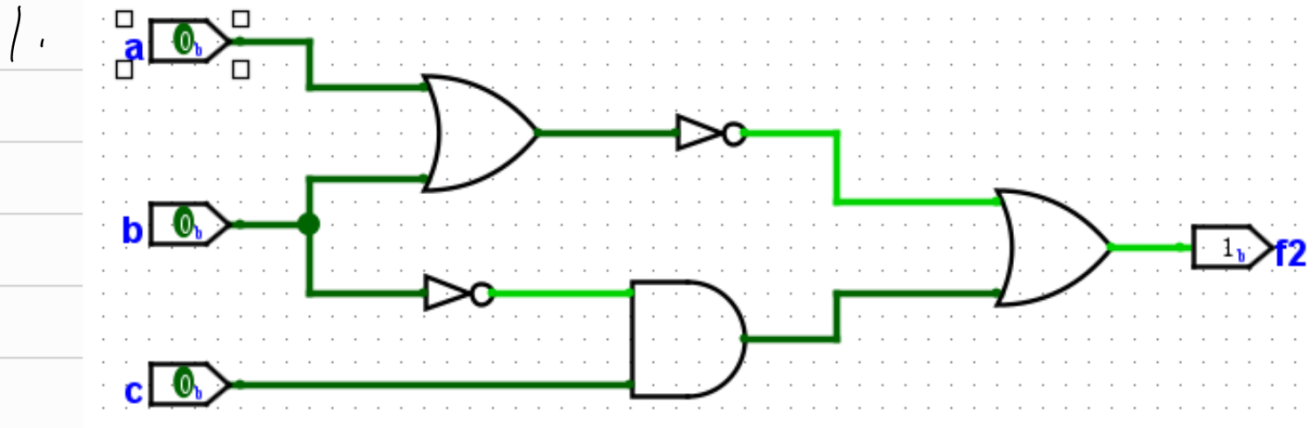

2. Truth table:

a	b	c	f ₂
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

3. $(a + b)' = a' \cdot b'$ by de Morgan's law
 then $a' \cdot b' + cb' = b'(a' + c)$

verification:

a	b	c	f ₂
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

less 1 gate

